


Lab 4

學號: 110062131

姓名: 馬毓昇

A. Lab Implementation

Lab4_1: 支援加減變換的 7 段顯示計數器。

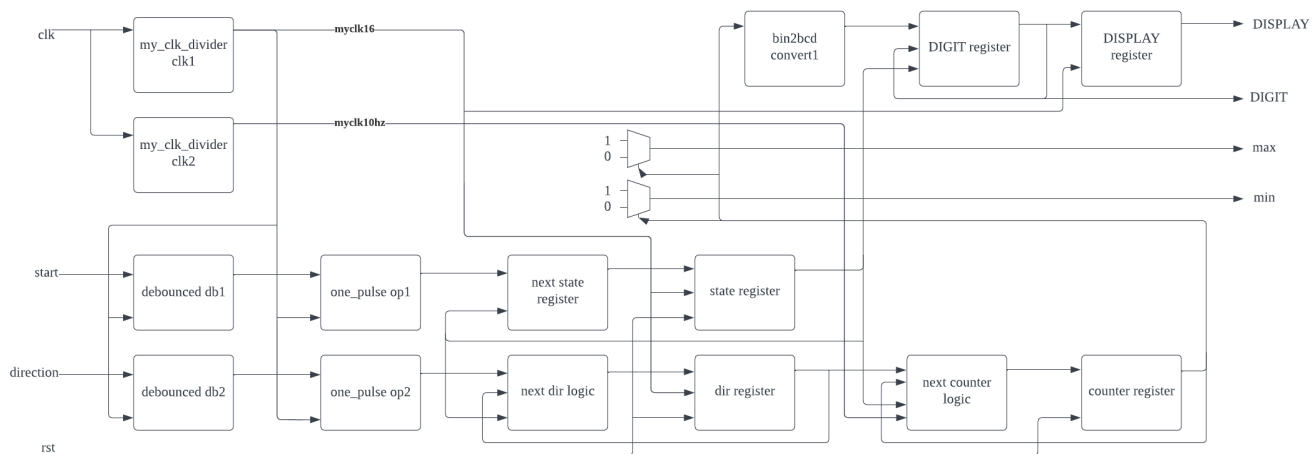

Lab4_1 segment:

1. binary counter: 一般的 counter 寫法，但有用 **dir** 判斷加減，最大加到 999，最小減到 0。為了符合規格要求，以 **slow clk (10hz)** 更新。

```

96 // binary counter
97 always @(posedge myclk10hz or posedge rst) begin
98     if(rst) begin
99         counter <= START;
100     end
101     else begin
102         counter <= next_counter;
103     end
104 end
105 // binary register
106 always @* begin
107     case(state)
108         INIT : begin
109             next_counter = START;
110         end
111         CNT : begin
112             if(dir == 1'b0) begin
113                 if(counter == MAX) begin
114                     next_counter = counter;
115                 end
116                 else begin
117                     next_counter = counter + 1;
118                 end
119             end
120             else begin
121                 if(counter == MIN) begin
122                     next_counter = counter;
123                 end
124                 else begin
125                     next_counter = counter - 1;
126                 end
127             end
128         end
129         STOP : begin
130             next_counter = counter;
131         end
132     endcase
133 end

```

2. 10 bits binary to 4*4 bits BCD converter: 將 binary 的 counter 轉成 4*4 bits 的 BCD。運用 "double dabble" 演算法，實作上會跑過每一個 binary bit，先判斷各 BCD 區，如果大於等於 5 的話就加 3，最後把 binary 的 bits 左移一位進 BCD 區，直到 binary bits 全部被移進 BCD 區，不再判斷。

```

13 | wire [15:0] led;
31 | bin2bcd convert1 (counter, led);
215 | module bin2bcd (
216 |     input [9:0] bin,
217 |     output reg [15:0] bcd
218 | );
219 |
220 | integer i;
221 |
222 | always @(bin) begin
223 |     bcd = 0;
224 |     for(i=0; i<10; i=i+1) begin
225 |         if(bcd[3:0] >= 5) begin
226 |             bcd[3:0] = bcd[3:0] + 3;
227 |         end
228 |         if(bcd[7:4] >= 5) begin
229 |             bcd[7:4] = bcd[7:4] + 3;
230 |         end
231 |         if(bcd[11:8] >= 5) begin
232 |             bcd[11:8] = bcd[11:8] + 3;
233 |         end
234 |         if(bcd[15:12] >= 5) begin
235 |             bcd[15:12] = bcd[15:12] + 3;
236 |         end
237 |         bcd = {bcd[14:0], bin[i-1]};
238 |     end
239 | end
240 |
241 | endmodule

```

3. 7 segment display: BCD0、BCD1、BCD2 直接用剛剛轉好的 BCD 來接；BCD3 則是用 state 與 dir 還有 direction 按下與否來判斷要呈現上、下、或一橫。4 碼 7 段顯示的部分用跑馬燈的方式分別更新，同時更新 value 至對應的 BCD 值。後面依據各 BCD 來編碼右邊三碼 7 段顯示與左邊一碼的加減狀態顯示，而依眼睛視覺暫留選擇合適 clk rate，所以用 fast clk ($100\text{MHz}/2^{16}$) 來更新。

```

52 | wire [3:0] BCD0 = led[3:0];
53 | wire [3:0] BCD1 = led[7:4];
54 | wire [3:0] BCD2 = led[11:8];
55 | wire [3:0] BCD3 = state == CNT ? dir == 0 ? 4'd10 : 4'd11 :
56 |     direction_debounced == 1'b1 ? dir == 0 ? 4'd10 : 4'd11 : 4'd12;
135 | // 7 segment display
136 | always @(posedge myclk16) begin
137 |     case (DIGIT)
138 |         4'b1110 : begin
139 |             value = BCD1;
140 |             DIGIT = 4'b1101;
141 |         end
142 |         4'b1101 : begin
143 |             value = BCD2;
144 |             DIGIT = 4'b1011;
145 |         end
146 |         4'b1011 : begin
147 |             value = BCD3;
148 |             DIGIT = 4'b0111;
149 |         end
150 |         4'b0111 : begin
151 |             value = BCD0;
152 |             DIGIT = 4'b1110;
153 |         end
154 |         default : begin
155 |             value = BCD0;
156 |             DIGIT = 4'b1110;
157 |         end
158 |     endcase
159 | end

```

```

160 // 7 segment display
161 always @* begin
162     if(state == INIT) begin
163         DISPLAY = 7'b011_1111;
164     end
165     else if(state == CNT || state == STOP) begin
166         case(value)
167             4'd0 : DISPLAY = 7'b100_0000;
168             4'd1 : DISPLAY = 7'b111_1001;
169             4'd2 : DISPLAY = 7'b010_0100;
170             4'd3 : DISPLAY = 7'b011_0000;
171             4'd4 : DISPLAY = 7'b001_1001;
172             4'd5 : DISPLAY = 7'b001_0010;
173             4'd6 : DISPLAY = 7'b000_0010;
174             4'd7 : DISPLAY = 7'b111_1000;
175             4'd8 : DISPLAY = 7'b000_0000;
176             4'd9 : DISPLAY = 7'b001_0000;
177
178             4'd10 : DISPLAY = 7'b101_1100; // UP
179             4'd11 : DISPLAY = 7'b110_0011; // DOWN
180             4'd12 : DISPLAY = 7'b011_1111; // PAUSE
181
182             default : DISPLAY = 7'b111_1111;
183         endcase
184     end
185 end

```

4. dir: 用 direction_1pulse 切換加減狀態，next_dir = !dir 可以實現 0、1 狀態切換，0 是 UP、1 是 DOWN。以 fast clk 更新使操作反應順暢。

```

28 reg dir = 0; // 0 for UP, 1 for DOWN
29 reg next_dir;
186 // dir
187 always @(posedge myclk16 or posedge rst) begin
188     if(rst) begin
189         dir <= 1'b0;
190     end
191     else begin
192         dir <= next_dir;
193     end
194 end
195 // dir
196 always @* begin
197     case(state)
198         INIT : begin
199             next_dir = 1'b0;
200         end
201         CNT : begin
202             next_dir = dir;
203             if(direction_1pulse == 1'b1) begin
204                 next_dir = !dir;
205             end
206         end
207         STOP : begin
208             next_dir = dir;
209         end
210     endcase
211 end

```

5. clock_divider: 除數不局限於 2 的幕次的 clock divider。以 counter 邏輯實作，當 counter < DIVISOR/2 輸出 high，不然就輸出 low。

```

33 wire myclk10hz, myclk16;
34 my_clock_divider #(28'd10000000) clk1 (clk, myclk10hz);
35 my_clock_divider #(28'd65536) clk2 (clk, myclk16);
243 module my_clock_divider #(
244     parameter DIVISOR = 28'd2
245 )(
246     input clock_in,
247     output reg clock_out
248 );
249
250 reg [27:0] counter = 28'd0;
251
252 always @(posedge clock_in) begin
253     counter <= counter + 28'd1;
254     if(counter >= (DIVISOR-1)) begin
255         counter <= 28'd0;
256     end
257     clock_out <= (counter < DIVISOR/2) ? 1'b1 : 1'b0;
258 end
259
260 endmodule

```

6. debounce、one_pulse: 都是用上課的模板。以 fast clk 更新使操作反應順暢。debounce 需要連吃 4 個 high 才會輸出 high，不然輸出 low，以此消弭那些只有幾個 clk 的雜訊。one_pulse 偵測前一輸入是 0 現在是 1 的那個 clk 輸出脈衝，去除長按按鈕的誤差。

```
1 module debounce (  
2     input wire clk,  
3     input wire pb,  
4     output wire pb_debounced  
5 );  
6     reg [3:0] shift_reg;  
7  
8     always @(posedge clk) begin  
9         shift_reg[3:1] <= shift_reg[2:0];  
10        shift_reg[0] <= pb;  
11    end  
12  
13    assign pb_debounced = ((shift_reg == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0);  
14  
15 endmodule  
  
1 module one_pulse (  
2     input wire clk,  
3     input wire pb_in,  
4     output reg pb_out  
5 );  
6  
7     reg pb_in_delay;  
8  
9     always @(posedge clk) begin  
10        if (pb_in == 1'b1 && pb_in_delay == 1'b0) begin  
11            pb_out <= 1'b1;  
12        end else begin  
13            pb_out <= 1'b0;  
14        end  
15    end  
16  
17    always @(posedge clk) begin  
18        pb_in_delay <= pb_in;  
19    end  
20 endmodule
```

7. max、min: MUX 判斷 counter 值來決定 high or low。

```
15 assign max = counter == MAX ? 1 : 0;  
16 assign min = counter == MIN ? 1 : 0;
```


8. state: 吃到 start_1pulse 就更新狀態，以 fast clk 更新使操作反應順暢。

```

58 // state
59 always @(posedge myclk16 or posedge rst) begin
60     if(rst) begin
61         state <= INIT;
62     end
63     else begin
64         state <= next_state;
65     end
66 end
67 // state
68 always @* begin
69     case(state)
70         INIT : begin
71             if(start_1pulse) begin
72                 next_state = STOP;
73             end
74             else begin
75                 next_state = INIT;
76             end
77         end
78         STOP : begin
79             if(start_1pulse) begin
80                 next_state = CNT;
81             end
82             else begin
83                 next_state = STOP;
84             end
85         end
86         CNT : begin
87             if(start_1pulse) begin
88                 next_state = STOP;
89             end
90             else begin
91                 next_state = CNT;
92             end
93         end
94     endcase
95 end


```

Lab4_1 FSM:

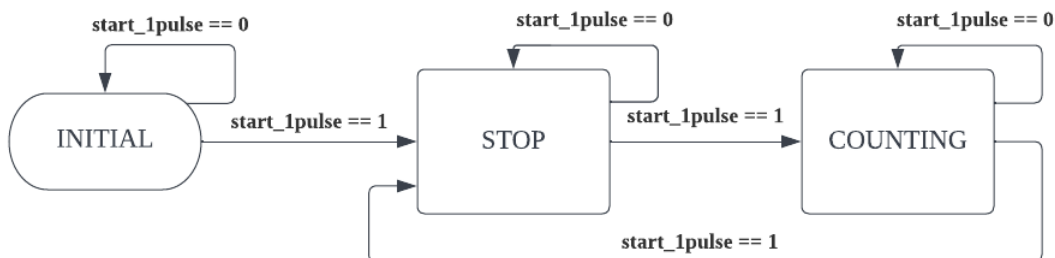

1. INIT -> INIT: 沒按開始就不變。
2. INIT -> STOP: 按開始就進 STOP。
3. STOP -> STOP: 沒按開始就不變。
4. STOP -> CNT: 按開始就進 CNT。
5. CNT -> CNT: 沒按開始就不變。
6. CNT -> STOP: 按開始就進 STOP。

Lab4_2: 支援選擇位數加減調整與加減變換的 7 段顯示計數器。

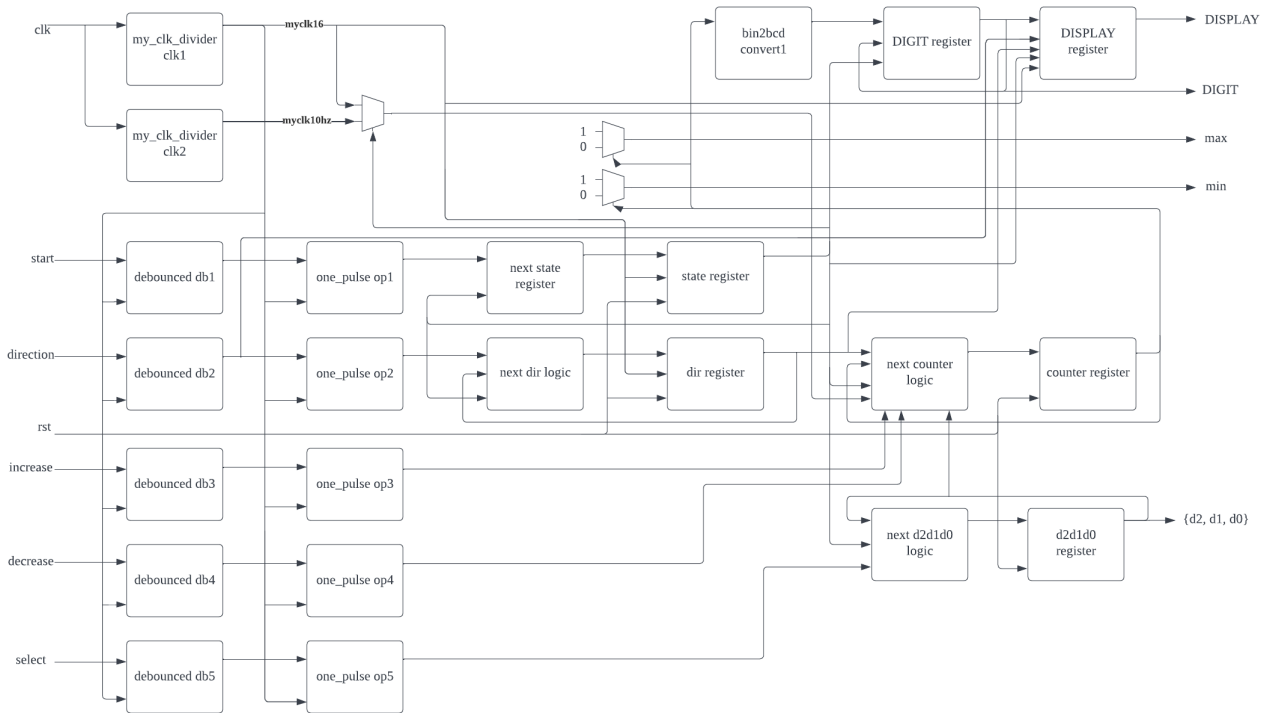

Lab4_2 segment:

1. **clkmux**: 因為在 **STOP state** 繼續用 10hz 的 **slow clk** 的話，會跟不上 **fast clk** 的操作頻率而吃不到變化，所以用一個 **MUX** 來在兩個 **clk** 中切換。換成 **fast clk** 既可以吃到操作，反應上也會順暢。

```

54 wire myclk10hz, myclk16, clkmux;
55 my_clock_divider #(28'd1000000) clk1 (clk, myclk10hz);
56 my_clock_divider #(28'd65536) clk2 (clk, myclk16);
57 assign clkmux = state == STOP ? myclk16 : myclk10hz;
118 // binary counter
119 always @(posedge clkmux or posedge rst) begin
120     if(rst) begin
121         counter <= START;
122     end
123     else begin
124         counter <= next_counter;
125     end
126 end

```

2. increase、decrease: 先決定要調整哪位數，再用除 10 的冪次+取餘的方式判斷 base10 下的那位數值做變化。個位數 9 變 0 可以看做是 counter + (-9)，其他位數同理。

```

STOP : begin
    next_counter = counter;
    if(increase_pulse == 1'b1) begin
        case({d2, d1, d0})
            3'b001 : begin
                if(counter % 10 != 9) begin
                    next_counter = counter + 1;
                end
                else begin
                    next_counter = counter - 9;
                end
            end
            3'b010 : begin
                if((counter / 10) % 10 != 9) begin
                    next_counter = counter + 10;
                end
                else begin
                    next_counter = counter - 90;
                end
            end
            3'b100 : begin
                if((counter / 100) % 10 != 9) begin
                    next_counter = counter + 100;
                end
                else begin
                    next_counter = counter - 900;
                end
            end
            default : begin
                next_counter = counter;
            end
        endcase
    end
end

```


3. {d2, d1, d0}: 像跑馬燈一樣，每吃到一次 select_pulse 就換。fast clk 更新使操作順暢。

```

296 // d light
297 always @(posedge myclk16 or posedge rst) begin
298     if(rst) begin
299         {d2, d1, d0} <= 3'b000;
300     end
301     else begin
302         {d2, d1, d0} <= next_dlight;
303     end
304 end
305 // d light
306 always @* begin
307     case(state)
308         INIT : begin
309             next_dlight = 3'b000;
310         end
311         CNT : begin
312             next_dlight = 3'b000;
313         end
314         STOP : begin
315             next_dlight = {d2, d1, d0};
316             if({d2, d1, d0} == 3'b000) begin
317                 next_dlight = 3'b001;
318             end
319             if(select_pulse == 1'b1) begin
320                 if({d2, d1, d0} == 3'b000) begin
321                     next_dlight = 3'b001;
322                 end
323                 else if({d2, d1, d0} == 3'b001) begin
324                     next_dlight = 3'b010;
325                 end
326                 else if({d2, d1, d0} == 3'b010) begin
327                     next_dlight = 3'b100;
328                 end
329                 else if({d2, d1, d0} == 3'b100) begin
330                     next_dlight = 3'b001;
331                 end
332             end
333         end
334     endcase
335 end

```


Lab4_2 FSM:

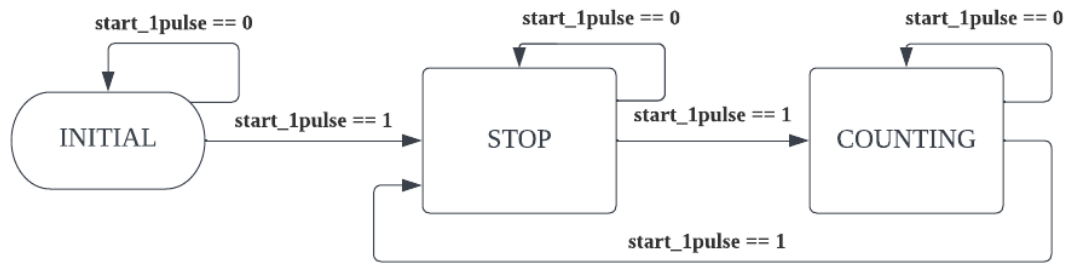

 B. Questions and Discussions

A: 按鈕內部是像彈簧一樣，壓放的時候總會有隨意的 μs 尺度彈跳訊號產生，又因為 FPGA 對脈衝的靈敏度有達到 ns 尺度，所以需要 **debounce** 來消除這些不希望出現的脈衝訊號。不需要，因為 **debounce** 負責的是穩定訊號，**one-pulse** 是依據訊號產生脈衝。**debounce** 的 **clk** 影響的是穩定訊號時對於原始訊號的靈敏度（**clk** 越快，越接受細碎的訊號），**one-pulse** 的 **clk** 影響的則是產生的脈衝長度（**clk** 愈慢，一次脈衝的時間越久），與穩定訊號的輸入的無關，兩者間並不一定要使用同個 **clk**，只是在合理的範圍內（不合理：用 100Mhz 跑 **debounce**，這樣根本沒有 **debounce** 到；或是 **clk** 慢到 **one-pulse** 吃不到輸入訊號）都能選用各種 **clk rate**。

B: 如果比較快的話，有可能會讓 **FSM** 沒反應到，於是就忽略了這次變化（如下圖綠框，沒有變化產生）；而比較慢的話，就有可能讓 **FSM** 因為一次脈衝而變化不只一次（如下圖藍框，其中每個 **posedge clk** 都會變化）。這都不是理想中的結果，應該要一次脈衝產生一次變化。



C: 因為有視覺暫留，當燈號的 4bits 依序變動得夠快，我們就會把他們當成是在同一時間一起變動的。

C. Problem Encountered

1. 想破頭都想不出來 Question A 第二題要怎麼證明我的答案，最後只能盡力用文字敘述表達我的想法。
2. lab 中小卡的一點就是 4_2 要上 **increase/decrease** 變化那邊，一開始沒注意到 **clk** 的問題還另外接了 **led** 測試是不是 **button** 接觸不良，測試時看到 **led** 瞬間閃爍就馬上給了我一個想法，會不會是 **button** 的操作（fast **clk**）相對於 **counter** 的變化（10 hz slow **clk**）太快，最後發現還真的是，一下子就改成功了。

D. Suggestions

我發現用 **Lucidchart** 畫圖很方便，說不定老師上課可以推薦給同學知道。（**gapp**, **office365** 信箱可以有免費 **premium**）