


Lab 2

學號: 110062131

姓名: 馬毓昇

 A. Lab Implementation

Lab2_1: 以 7-bit counter 加密 8-bit 的 in_data 再加上 4-bit 的 error correct code 做成 12-bit 的 out_data。



Lab2_1 segments:

1. 7-bit counter (挪用 offset_counter)

```

10 // 0-255 counter
11 reg [7:0] offset_counter, next_offset_counter;
  
```

2. 5 states

```

17 // state
18 parameter INIT = 3'd0;
19 parameter GET_DATA = 3'd1;
20 parameter ENCRYPT = 3'd2;
21 parameter CORRECT = 3'd3; // CALC
22 parameter OUTPUT_DATA = 3'd4;
23 reg [3:0] state, next_state;
  
```

3. 因為 in_data 是 8 bit 而 out_data 是 12 bit，所以用 concat 的方式在前面加上 4 個 0

```

212 GET_DATA : begin
213     for (i=0; i<=MAX_INPUT_LEN; i=i+1) begin
214         next_output_data_save[i] = output_data_save[i];
215     end
216     if (in_valid) begin
217         next_output_data_save[offset_counter] = {{4{1'b0}}, in_data};
218     end
219 end
  
```

4. 用 offset_counter % 128 的方式來模擬 0~127 的 7-bit counter

```

220 ENCRYPT : begin
221     for (i=0; i<=MAX_INPUT_LEN; i=i+1) begin
222         next_output_data_save[i] = output_data_save[i];
223     end
224     if (offset_counter != in_data_len) begin
225         // + offset_counter % 128
226         next_output_data_save[offset_counter] =
227             output_data_save[offset_counter] + (offset_counter % 128);
228     end
229 end
  
```


5. 用 concat 的方式來加上 correct code 做成 12-bit 的 out_data

```

230     CORRECT : begin
231         for (i=0; i<=MAX_INPUT_LEN; i=i+1) begin
232             next_output_data_save[i] = output_data_save[i];
233         end
234         if (offset_counter != in_data_len) begin
235             // correct
236             next_output_data_save[offset_counter] = {
237                 output_data_save[offset_counter][7:4],
238                 output_data_save[offset_counter][7] ^ output_data_save[offset_counter][6] ^ output_data_save
239                 output_data_save[offset_counter][3:1],
240                 output_data_save[offset_counter][7] ^ output_data_save[offset_counter][3] ^ output_data_save
241                 output_data_save[offset_counter][0],
242                 output_data_save[offset_counter][6] ^ output_data_save[offset_counter][5] ^ output_data_save
243                 output_data_save[offset_counter][6] ^ output_data_save[offset_counter][4] ^ output_data_save
244             };
245         end
246     end

```

Lab2_1 FSM:

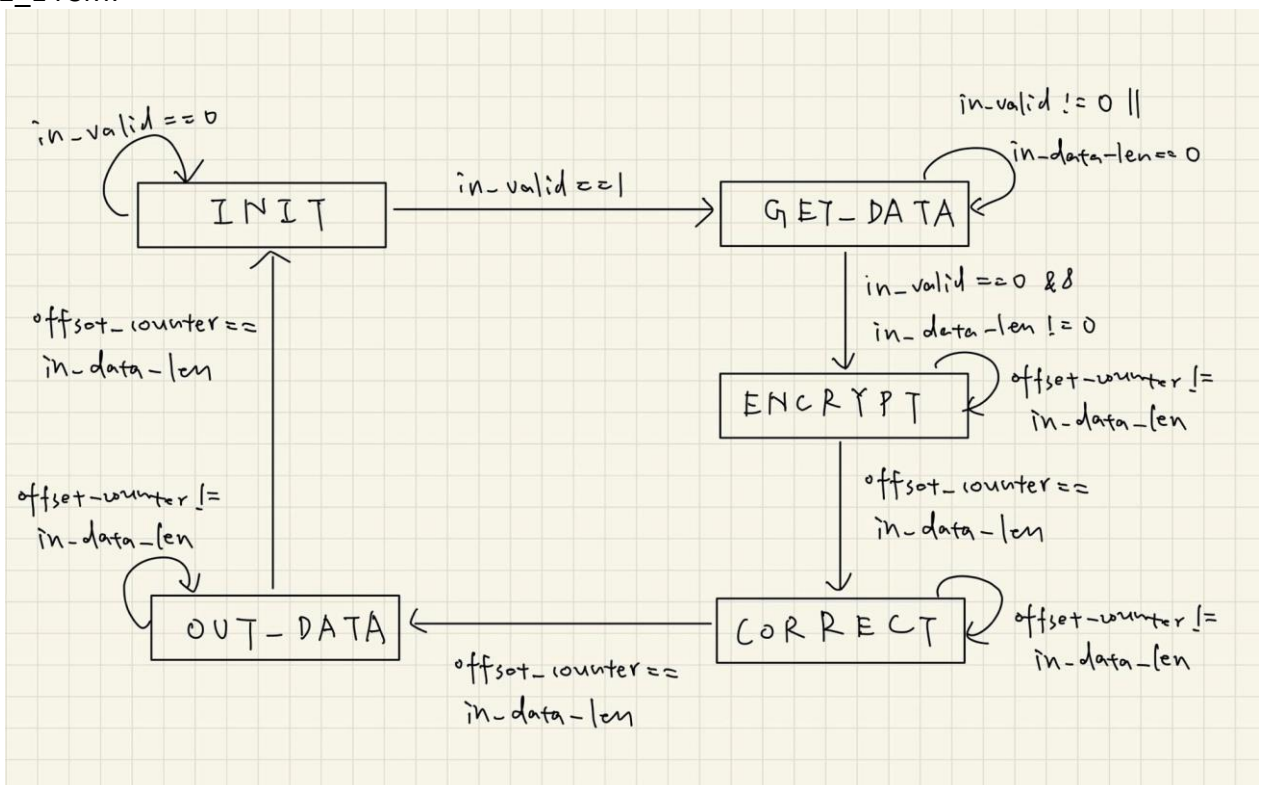

1. INIT -> GET_DATA:

`in_valid` 是 1，代表正在接受 input。

2. GET_DATA -> ENCRYPT:

`in_valid` 是 0，代表不在接收 input，如果此時 `in_data_len` 不是 0，就代表已經接收到 data 且接收完畢可以處理 data 了。

3. ENCRYPT -> CORRECT:

`offset_counter` 數到 `in_data_len` 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。

4. CORRECT -> OUT_DATA:

`offset_counter` 數到 `in_data_len` 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。

5. OUT_DATA -> INIT:


`offset_counter` 數到 `in_data_len` 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。


```

252     DECRYPT : begin
253         for (i=0; i<=MAX_INPUT_LEN; i=i+1) begin
254             next_output_data_save[i] = output_data_save[i];
255         end
256         if (offset_counter != in_data_len) begin
257             // - offset_counter % 128
258             next_output_data_save[offset_counter] =
259                 output_data_save[offset_counter] - (offset_counter % 128);
260         end
261     end

```

Lab2_2 FSM:

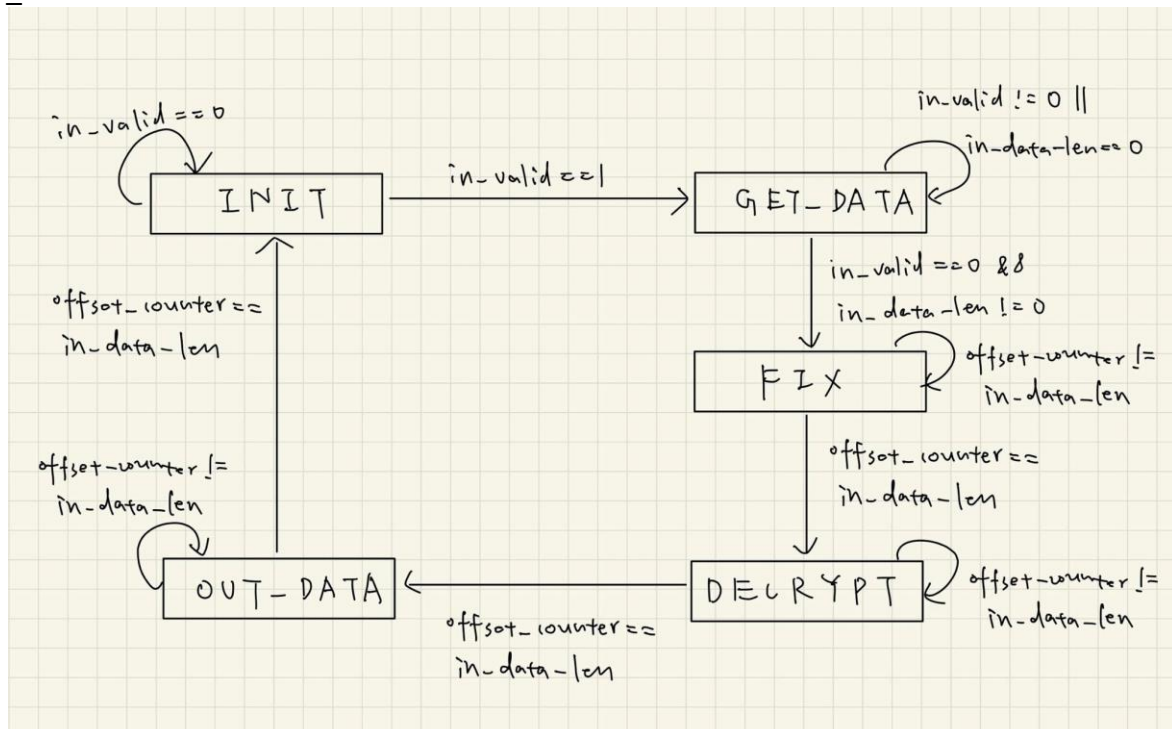

1. INIT -> GET_DATA:

in_valid 是 1，代表正在接受 input。

2. GET_DATA -> FIX:

in_valid 是 0，代表不在接收 input，如果此時 in_data_len 不是 0，就代表已經接收到 data 且接收完畢可以處理 data 了。

3. FIX -> DECRYPT:

offset_counter 數到 in_data_len 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。

4. DECRYPT -> OUT_DATA:

offset_counter 數到 in_data_len 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。

5. OUT_DATA -> INIT:

offset_counter 數到 in_data_len 代表 data 已經全數處理好了可以進下一個階段。

我在本次 lab 了解到了怎麼設計一個 FSM 還有用 verilog 實作，不僅學會了一種 error correct 的演算法，和重新複習了一遍 counter 的實作方式。

B. Questions and Discussions

A: 如果是非同步 reset 的話，只要 rst 是 HIGH，不論 clk 進來與否都會重置。

```
34 // state change engine
35 always @(posedge clk) begin
36     if (rst) begin
37         state <= INIT;
38     end
39     else begin
40         state <= next_state;
41     end
42 end
```

將這種有 if(rst) 的 always block 的 sensitivity list 加上 negedge rst 即可達成非同步 reset，例如：把 35 行改成 always @(posedge clk or negedge rst) begin。

B: 可以用 while、repeat 或是 forever+break。例如：

```
190 // for method
191 for (i=0; i<=MAX_INPUT_LEN; i=i+1) begin
192     output_data_save[i] <= 0;
193 end
194 // while method
195 i = 0;
196 while(i <= MAX_INPUT_LEN) begin
197     output_data_save[i] <= 0;
198     i = i+1;
199 end
200 // repeat method
201 i = 0;
202 repeat(MAX_INPUT_LEN) begin
203     output_data_save[i] <= 0;
204     i = i+1;
205 end
206 // forever
207 i = 0;
208 forever begin
209     output_data_save[i] <= 0;
210     i = i+1;
211     if(i > MAX_INPUT_LEN) begin
212         break;
213     end
214 end
```

C. Problem Encountered

1. 一開始思考了很久，counter 究竟是每個 testcase 都會歸零還是會繼續數下去。解決辦法沒想到就是直接去比對 message 的那兩個檔案，馬上就真相大白了，又快又正確。
2. 在 lab2_2 fix bit error 實作的過程中，沒發現一開始給的 spec 的 B11 的 case 判斷是錯的，後來 debug 了一段時間才發現這邊怪怪的，於是自己整理了一次。雖然多花了一段時間 debug，但也因為這次自己整理的機會，能更加理解到為何透過 XOR 的使用，就能夠達成這個 Error correct algorithm，原來 XOR 的應用是這麼的廣。

D. Suggestions

希望之後的 spec 能開好！辛苦助教了！